

QUESTION 1

193079024

Sarvesh Kale

Q1 NAND Implementation ->

f

| $x_3 x_4$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

f

| $x_3 x_4$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |

$x_5 = 0$

$x_5 = 1$

31.)

NAND ..

193079024

Sarvesh Kale.

$$f = \overline{x_5} (x_1 x_2 x_3 + x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4 + x_1 x_2 x_4) + x_5 x_1 x_2 + x_5 x_3 x_4 + x_5 x_2 x_4 + x_5 x_2 x_3 + x_5 x_1 x_4 + x_5 x_1 x_3$$

$$\overline{\overline{x_5} \cdot f_1 + g} \quad \overline{\overline{x_5} \cdot f_1 + g} \quad \overline{\overline{x_5} \cdot f_1} \quad \overline{g} \quad \text{NAND}$$

Simplification.

$$f_1 = x_1 x_2 x_3 + x_1 x_3 x_4 + x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 \text{ and } g \text{ is following}$$

$$g = x_5 x_1 x_2 + x_5 x_3 x_4 + x_5 x_2 x_4 + x_5 x_2 x_3 + x_5 x_1 x_4 + x_5 x_1 x_3$$

$$f_1 = \overline{m} \cdot \overline{n}$$

$$m = x_4 x_2 x_3 + x_1 x_3 x_4 + x_1 x_2 x_4$$

$$n = x_1 x_2 x_3$$


$$\overline{m} = \overline{x_4 \cdot \overline{x_2 x_3} \cdot \overline{x_1 x_3 x_4} \cdot \overline{x_1 x_2 x_4}}$$

$$\overline{n} = \overline{x_1 x_2 x_3}$$

$$\overline{g} = \overline{x_5 x_1 x_2} \quad \overline{x_5 x_3 x_4} \quad \overline{x_5 x_2 x_4} \quad \overline{x_5 x_2 x_3} \quad \overline{x_5 x_1 x_4} \quad \overline{x_5 x_1 x_3}$$

Q1.

193079024. Sarvesh Kale.

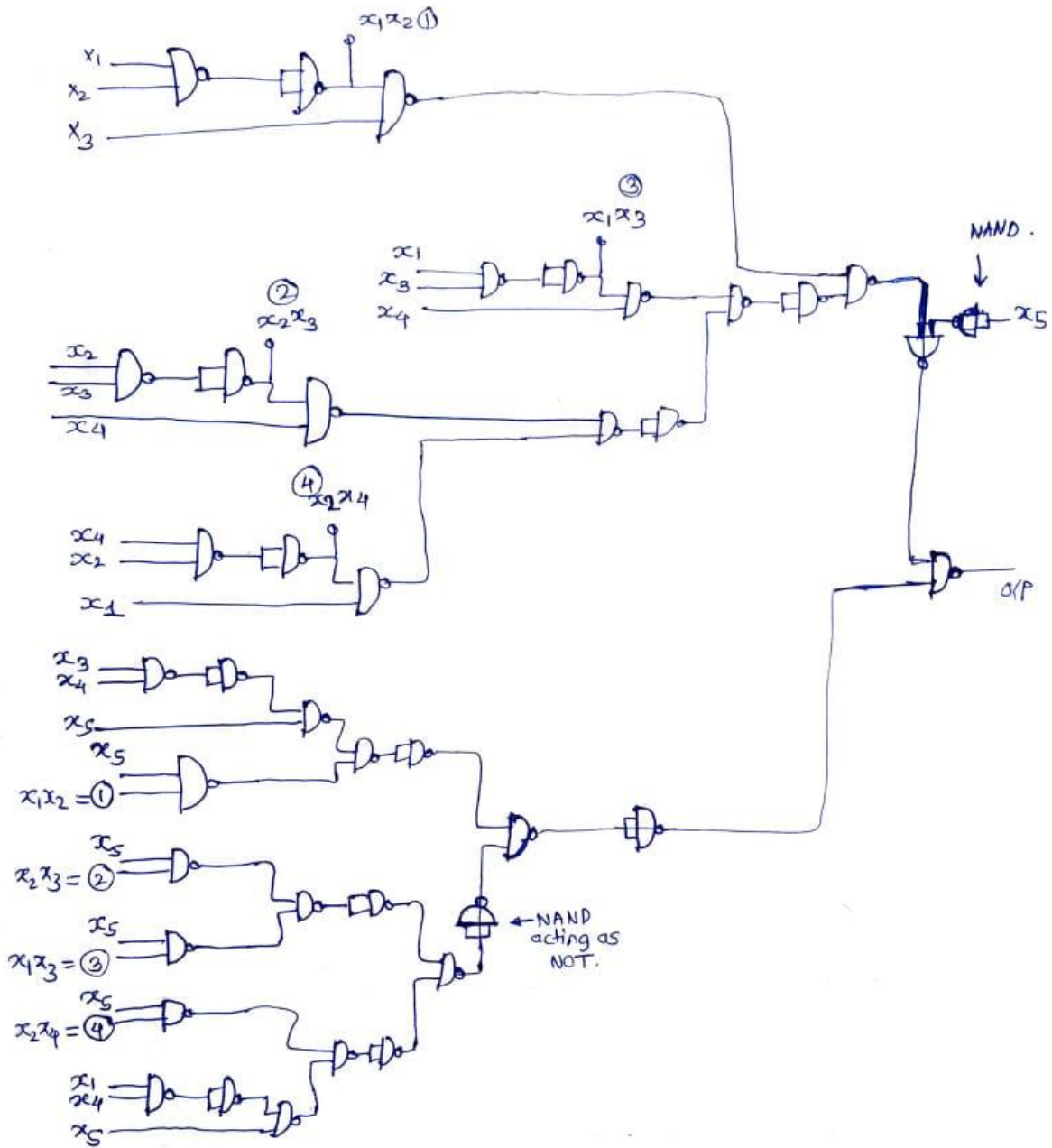

MAJORITY FUNCTION IMPLEMENTATION USING
NAND GATES.

Nor implementation →



19/30/79024 Sarvesh Kale.

Implementation using NOR gates.

expression
of
TT in
SOP
form

$$\overline{x_5} \left((x_1 + x_2)(x_3 + x_4)(x_2 + x_4)(x_3 + \overline{x_4} + x_1)(x_1 + \overline{x_3} + x_4) \right) +$$
$$x_5 \left((x_1 + x_2 + x_3)(x_1 + x_3 + x_4)(x_1 + x_2 + x_4)(x_2 + x_3 + x_4) \right)$$

$$\Rightarrow \overline{x_5} + (\overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + \overline{x_3} \cdot \overline{x_4} + \overline{x_2} \cdot \overline{x_4} + \overline{x_3} \cdot x_4 \cdot \overline{x_1} + \overline{x_1} x_3 \overline{x_4}) +$$
$$\overline{x_5} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_3} \overline{x_4} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \overline{x_4} + \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} x_4$$

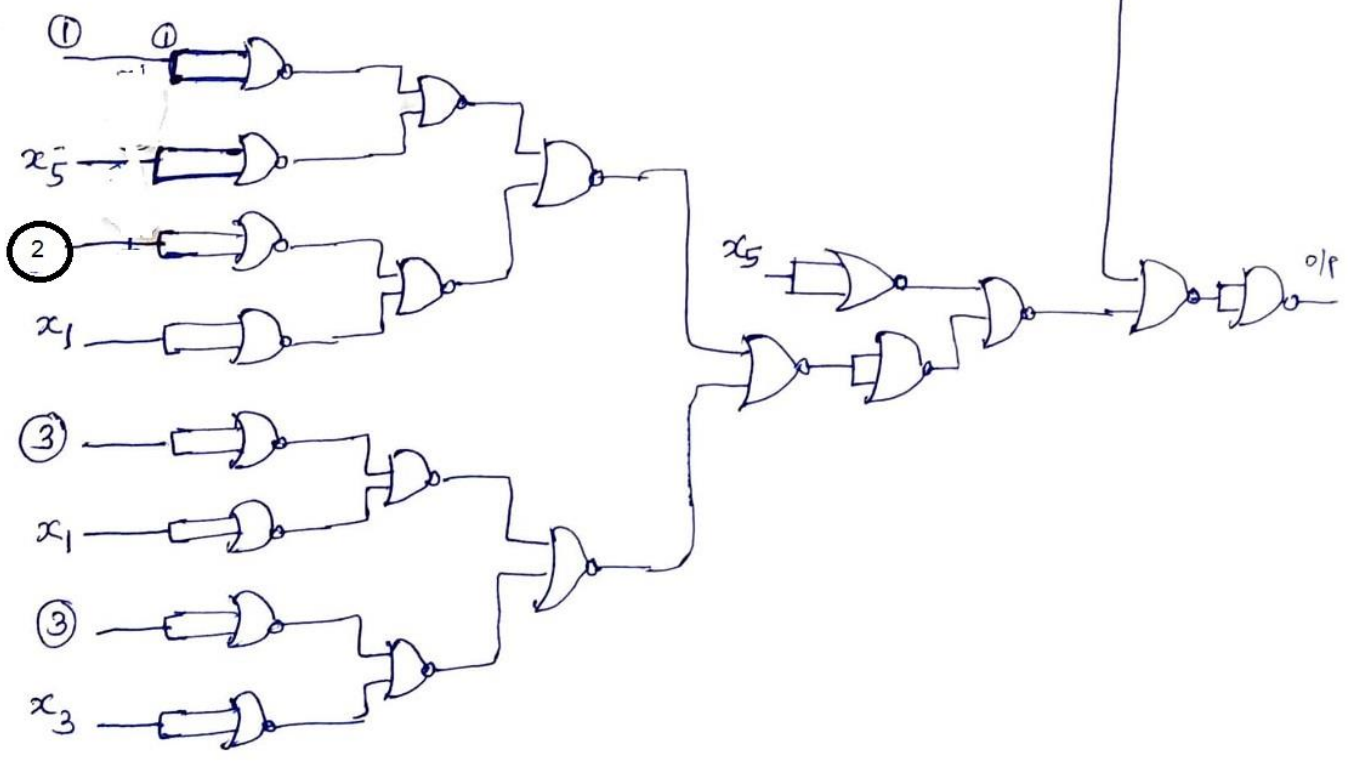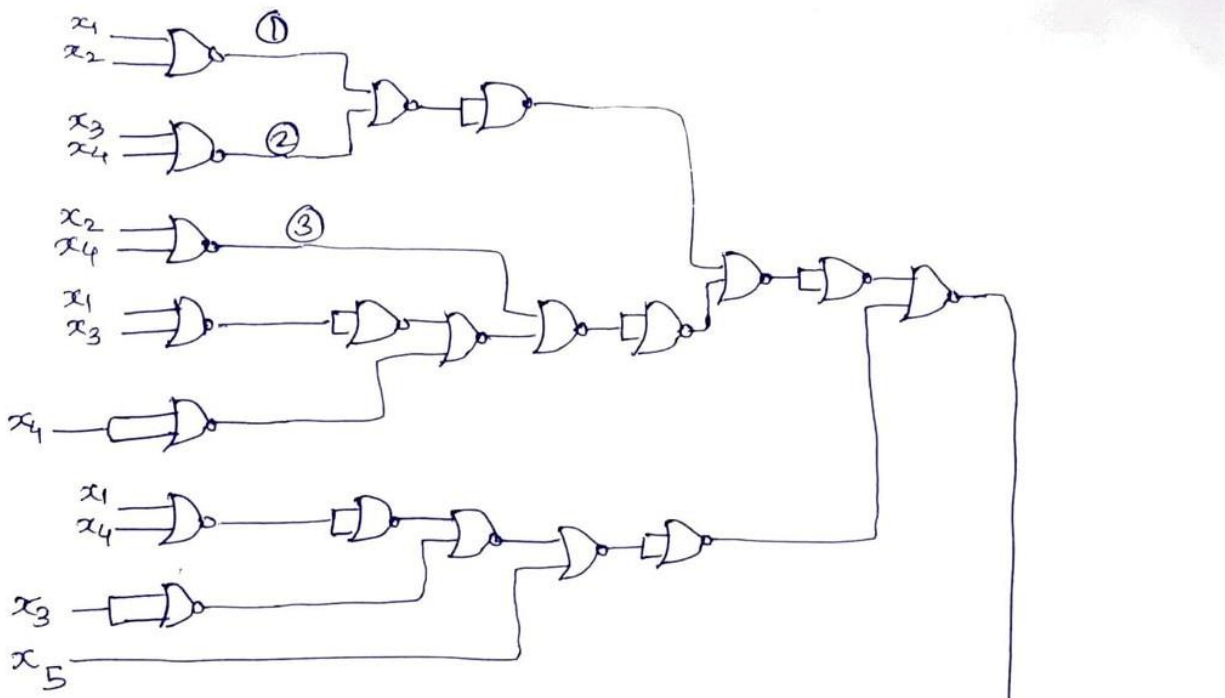

Q1.)

The below expression implementation is drawn as a multiplexer,

f

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| $x_3 x_4$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| $x_1 x_2$ | 00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 0 | 0 | 1 |
| | 11 | 0 | 1 | 1 |
| | 10 | 0 | 0 | 1 |

f

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| $x_3 x_4$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| $x_1 x_2$ | 00 | 0 | 0 | 1 |
| | 01 | 0 | 1 | 1 |
| | 11 | 1 | 1 | 1 |
| | 10 | 0 | 1 | 1 |

$$x_5 = 0$$

we are going to use shannons theorem.

$$f_{x_5=0} = x_2 x_3 x_4 + x_1 x_3 x_4 + x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4$$

$$f_{x_5=1} = x_5 x_1 x_2 + x_5 x_3 x_4 + x_5 x_2 x_4 + x_5 x_2 x_3 + x_5 x_1 x_4 + x_5 x_1 x_3$$

